
 


Esercitazione

 
Progetta una SRAM di 4MByte indirizzabile al byte utilizzando chip 1Mx1





1M parole \Rightarrow 20 bit indirizzo



 
Si realizzi una SRAM di 8MB indirizzata al byte con chip da 1Mx8



  $8M = 2^{23} \rightarrow \text{ind } 23 \text{ bit}$



 
Sram $2M \times 32 \rightarrow \frac{32}{8} = 4 \rightarrow 2MB \cdot 4B = 8MB$
 chip $1M \times 8$ indirizzabile a 32 bit



indirizzo per $2M$ parole $\rightarrow 21$ bit

$32/8 = 4$ colonne


$21 - 20 = 1$ bit indirizza 2 righe

 

Con i dati del precedente indirizzare al byte


Indirizzo per $8M$ parole: 23 bit

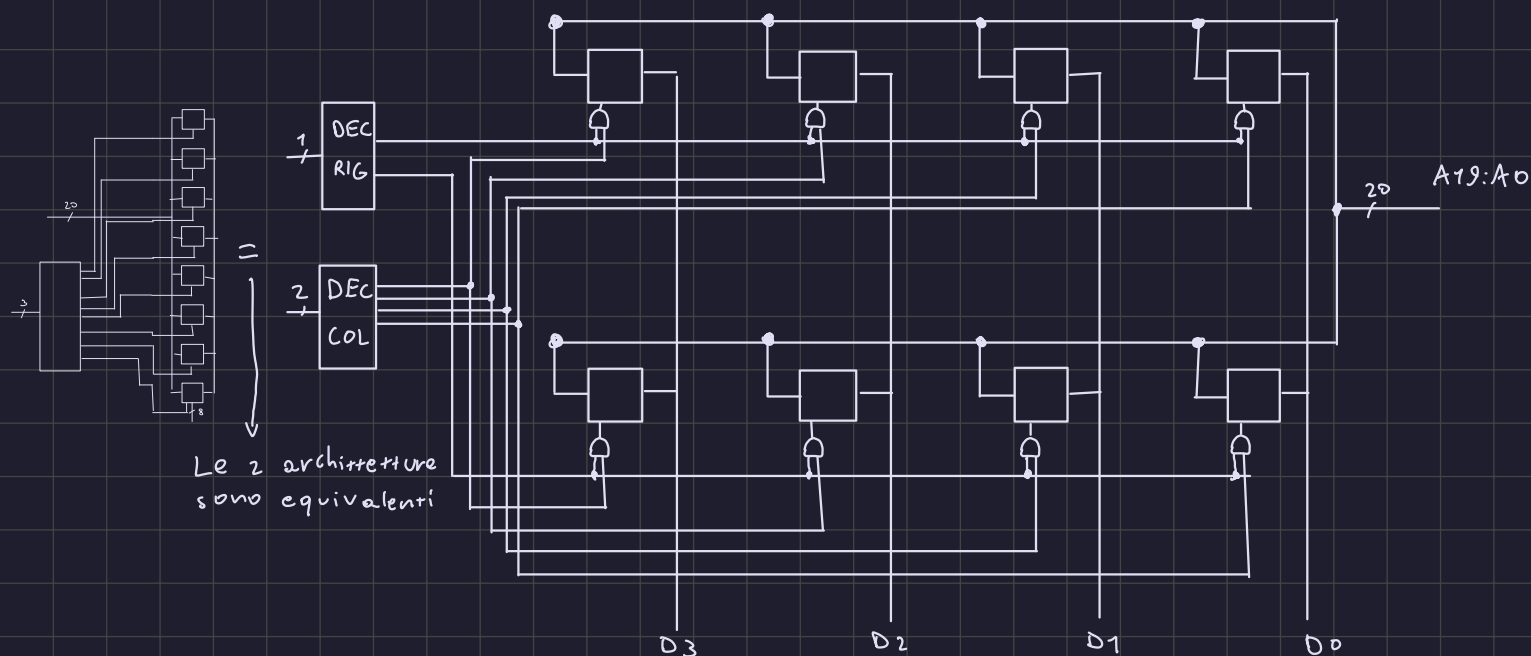Indirizzo 23-20 3 bit per le righe: 8 righe



DRAM $256M \times 8 \rightarrow 256M = 2^{28}$ 28 bit di indirizzo
indirizzabile al byte

 chip da $64M \times 1 \rightarrow 64M = 2^{26}$ 26 bit di indirizzo



8 colonne (1×8)

$$\frac{256M}{64M} = 4 \text{ righe}$$

